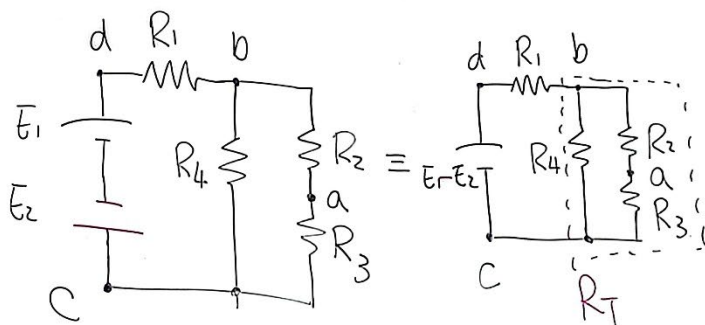


$$1^\circ V_{bc} = \frac{(R_4 \parallel (R_2 + R_3))}{R_1 + (R_4 \parallel (R_2 + R_3))} (E_1 - E_2)$$

$$= \frac{(30 \parallel (10 + 50))}{10 + (30 \parallel (10 + 50))} (12 - (-6))$$

$$= \frac{20}{10 + 20} \times 18$$

$$= 12$$



$$2^\circ V_{ab} = -V_{ba}$$

$$= -\frac{R_2}{R_2 + R_3} \times V_{bc}$$

$$= -\frac{10}{10 + 50} \times 12$$


$$= -2(V)$$

$$3^\circ V_{ab} = V_{ab1} + V_{ab2}$$


$$= -\frac{4}{3}V + (-\frac{2}{3}V)$$

$$= -\frac{6}{3}V$$

$$= -2V$$

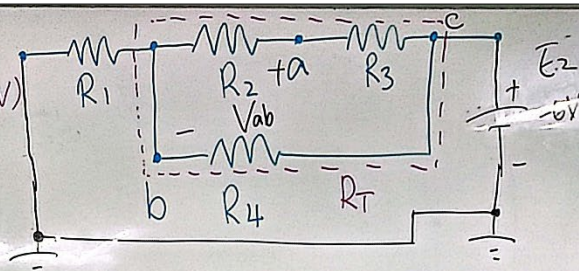

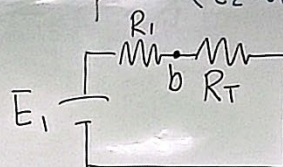1° Analysis only  $E_1$  provide power ( $E_2 = 0V$ )



$$R_T = (R_2 + R_3) \parallel R_4$$

$$= (10 + 50) \parallel 30$$

$$= 60 \parallel 30$$

$$= 20(\Omega)$$

$$V_{b1} = \frac{R_T}{R_1 + R_T} \times E_1 = \frac{20}{10 + 20} \times 12 = 8(V)$$

$$V_{a1} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times V_{b1} = \frac{50}{10 + 50} \times 8 = \frac{400}{60} = \frac{20}{3}(V)$$

$$V_{ab1} = V_{a1} - V_{b1} = \frac{20}{3}V - 8V = -\frac{4}{3}V$$

2° Analysis only  $E_2$  provide power ( $E_1 = 0V$ )

$$V_{b2} = \frac{R_1}{R_1 + R_T} E_2 = \frac{10}{10 + 20} \times (-6) = -2(V)$$

$$V_{a2} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} V_{cb} + V_b$$


$$V_{ab2} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} V_{cb2} = \frac{10}{10 + 50} \times (V_{c2} - V_{b2})$$

$$= \frac{1}{6} \times (-6 - (-2))$$

$$= -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$$

电压源、电阻拟主端等效  
先找源

等效无源电路

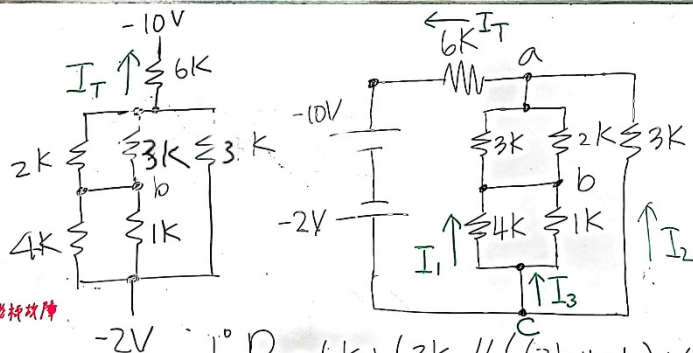

主端等效

$$1^\circ R_T = 6k + (3k \parallel ((3k \parallel 2k) + (4k \parallel 1k)))$$

$$= 6k + (3k \parallel (1.2k + 0.8k))$$

$$= 6k + (3k \parallel 2k)$$

$$= 6k + 1.2k$$

$$= 7.2k(\Omega)$$

$$2^\circ I_T = \frac{(-10V - (-2V))}{R_T} = \frac{-8V}{7.2k\Omega} = 1.1mA$$

$$3^\circ I_2 = \frac{(3k \parallel 2k) + (4k \parallel 1k)}{3k + (3k \parallel 2k) + (4k \parallel 1k)} \times I_T$$

$$= \frac{2k}{3k + 2k} \times 1.1mA = 0.444mA$$

$$I_1 = \frac{1k}{4k + 1k} \times I_3 = \frac{1}{5} \times (I_T - I_2)$$

$$= \frac{1}{5} (1.1mA - 0.444mA) = 0.133mA$$

$$4^\circ V_{ab} = V_{ac} - V_{bc}$$

$$= -I_2 \cdot 3k - (-I_1) \cdot 4k$$

$$= -(0.332 - (-0.532))$$

$$= -0.8(V)$$

$$2^\circ I_T = -\frac{(-10V - (-2V))}{R_T} = \frac{-(-8V)}{7.2k\Omega} = 1.11mA$$

$$3^\circ I_2 = \frac{(3k\Omega // 2k\Omega) + (4k\Omega // 1k\Omega)}{3k\Omega + (3k\Omega // 2k\Omega) + (4k\Omega // 1k\Omega)} I_T$$

$$= \frac{2k\Omega}{3k\Omega + 2k\Omega} \times 1.11mA = 0.444mA$$

$$I_1 = \frac{1k\Omega}{4k\Omega + 1k\Omega} \times I_3 = \frac{1}{5} \times (I_T - I_2)$$

$$= \frac{1}{5} (1.11mA - 0.444mA) = 0.133mA$$

$$4^\circ V_{ab} = V_{ac} - V_{bc}$$

$$= -I_2 \cdot 3k\Omega - (-I_1) \cdot 4k\Omega$$

$$= -(0.332 - (-0.532))$$

$$= -0.8(V)$$

$$a. R_x = 0\Omega$$

$$V_b = \frac{0}{R_2 + 0} \times 10V = 0V$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = 8V - 0V = 8V$$

$$I = \frac{10V}{250\Omega // (5k\Omega)}$$

$$= \frac{10V}{238\Omega}$$

$$= 0.042A$$

$$b. R_x = 15k\Omega$$

$$V_b = \frac{15k\Omega}{R_2 + 15k\Omega} \times 10V = \frac{15k\Omega}{20k\Omega} \times 10V = 7.5V$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = 8V - 7.5V = 0.5V$$

$$I = \frac{10V}{250\Omega // (20k\Omega)}$$

$$= \frac{10V}{246.9\Omega}$$

$$= 0.0405A$$


$$c. R_x = \infty$$

$$V_b = \frac{\infty}{R_2 + \infty} \times 10V = 10V$$

$$V_{ab} = 8V - 10V = -2V$$

$$I = \frac{10V}{250\Omega // (\infty)}$$

$$= \frac{10V}{250\Omega} = 0.04A$$

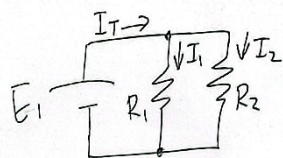

$$I_T = \frac{E}{(R_1 // R_2)} = \frac{100mV}{(25\Omega // 5\Omega)}$$

$$= \frac{100mV}{\frac{25 \times 5}{25 + 5}\Omega} = 24mA$$

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I_T = \frac{5}{25 + 5} \times 24mA = 4mA$$

$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_T = \frac{25}{25 + 5} \times 24mA = 20mA$$